

Índice general

Prólogo	V	51. Circuitos de generador de onda triangular . . .	480
1. Circuitos de alarma	1	52. Circuitos de hobby	487
2. Circuitos de alta tensión	6	53. Circuitos de infrarrojos	495
3. Circuitos de amplificador	12	54. Circuitos de instrumentos de medicina . . .	502
4. Circuitos de amplificador de audiofrecuencia . . .	29	55. Circuitos integrados	510
5. Circuitos de amplificador de c.c.	55	56. Circuitos de inversor	521
6. Circuitos de amplificador de FI	64	57. Circuitos de laser	533
7. Circuitos de amplificador operacional	70	58. Circuitos lógicos	538
8. Circuitos de banda lateral única	99	59. Circuitos de luz intermitente	549
9. Circuitos para carga de baterías	104	60. Circuitos de magnetófono	559
10. Circuitos de código morse	110	61. Circuitos de medición	570
11. Circuitos de comparador	114	62. Circuitos de medición de frecuencia	585
12. Circuitos conformadores de impulsos	121	63. Circuitos de modulación de frecuencia	590
13. Circuitos de conmutación	128	64. Circuitos de modulador	599
14. Circuitos de contador	138	65. Circuitos de muestreo	607
15. Circuitos de control	160	66. Circuitos de multivibrador	614
16. Circuitos de control de audiofrecuencia	170	67. Circuitos de música electrónica	641
17. Circuitos de control automático de ganancia	178	68. Circuitos optoelectrónicos	650
18. Circuitos de control de automóvil	184	69. Circuitos de oscilador AF	657
19. Circuitos de control por capacidad	191	70. Circuitos de oscilador controlado por tensión	664
20. Circuitos de control de corriente	196	71. Circuitos de oscilador RF	673
21. Circuitos de control de fase	201	72. Circuitos de presentación visual	682
22. Circuitos de control de lámparas	209	73. Circuitos de protección	694
23. Circuitos de control de motor	215	74. Circuitos de protección de fuente de alimentación	705
24. Circuitos de control remoto	245	75. Circuitos de prueba o ensayo	715
25. Circuitos de control de temperatura	253	76. Circuitos puente	729
26. Circuitos de conversor-radio	273	77. Circuitos de puerta (de impulsos de conmutación)	735
27. Circuitos de convertidor - c.c. a c.c.	280	78. Circuitos de radiación	741
28. Circuitos de convertidor digital-analógico	287	79. Circuitos de rayos catódicos	745
29. Circuitos de convertidor - generales	292	80. Circuitos de receptor	755
30. Circuitos de destello (flash)	298	81. Circuitos de referencia de tensión	764
31. Circuitos de detector	304	82. Circuitos de registro de desplazamiento	770
32. Circuitos de detectores de metales	309	83. Circuitos de regulador	776
33. Circuitos detectores de nivel de tensión	317	84. Circuitos reguladores de lámparas	796
34. Circuitos detectores de tensión cero	330	85. Circuitos de relé	807
35. Circuitos de disparador	335	86. Circuitos de reloj	814
36. Circuitos divisores de frecuencia	344	87. Circuitos de retardo	820
37. Circuitos eliminadores de ruidos	352	88. Circuitos servo	825
38. Circuitos de encendido para automóviles	359	89. Circuitos de tacómetro	833
39. Circuitos de enclavamiento	367	90. Circuitos telefónicos	840
40. Circuitos de filtro-activo	371	91. Circuitos de telemetría	846
41. Circuitos de filtro-pasivo	380	92. Circuitos de televisión en blanco y negro	852
42. Circuitos de flip-flop	385	93. Circuitos de televisión en color	878
43. Circuitos de fonógrafo	391	94. Circuitos temporizadores	895
44. Circuitos fotoeléctricos	400	95. Circuitos de tranceptor	915
45. Circuitos fotográficos	421	96. Circuitos de transmisor	920
46. Circuitos de fuente de alimentación regulada	427	97. Circuitos de troceador	935
47. Circuitos de generador diente de sierra	443	98. Circuitos ultrasónicos	941
48. Circuitos de generador de escalera	455	99. Circuitos de videofrecuencia	946
49. Circuitos de generador de impulsos	460	Índice alfabético	953
50. Circuitos de generador de onda cuadrada	466		