

CONTENIDO



1. COMPONENTES BASICOS	
1.1 Diodos	1
1.2 Diodos Zener	53
1.3 Transistores	113
2. CIRCUITOS AMPLIFICADORES	
2.1 Amplificadores de una sola etapa	153
2.2 Amplificadores de varias etapas	175
2.3 Amplificadores diferenciales	207
2.4 Amplificadores de potencia	225
2.5 Realimentación	245
3. AMPLIFICADORES OPERACIONALES	
3.1 Circuitos lineales	287
3.2 Circuitos no lineales	319
4. CIRCUITOS CONFORMADORES DE ONDA	
4.1 Osciladores	339
4.2 Multivibradores	353
4.3 Análisis de circuitos en serie	369
5. CIRCUITOS DIGITALES	407
6. LINEAS DE TRANSMISION	429
7. MODULACION	443
8. CONVERSION DE POTENCIA	
8.1 Rectificación monofásica y filtrado	465
8.2 Rectificación polifásica	503
8.3 Control de potencia	525